

Translations:Commande et instrumentation de trottinette électrique 500W avec Arduino méga/185/fr

le schema electrique de la commande du hacheur n'a rien à voir avec la carte réelle car l'optocoupleur n'est pas simulable, et il n'y a pas de modele spice de nos composants