

Translations: Bartop Arcade 2 joueurs/60/fr

J'ai choisi d'utiliser un vieux chargeur 12 volts pour alimenter le circuit. Munissez-vous de cosSES et fils électriques pour relier l'ensemble des LED (voir schéma ci-dessous). Il vous faudra faire attention à la polarité pour que vos LED s'allument toutes. Attention, pensez également aux boutons non présents sur le panel (ceux de l'avant et côté par exemple). Rajoutez donc un + et un - pour chaque bouton supplémentaire.