

Translations:Boite aux lettres connectée/43/fr

Comme dis précédemment le système repose sur un ESP8266 qui sera programmé à l'aide de l'IDE Arduino. Pour alimenter ce dernier il sera nécessaire d'utiliser un LM1117 couplé à deux condensateurs de 10 μ F pour réguler la tension à 3,3V.