

Translations: Système de notification physique/31/fr

On retrouve rien de bien compliqué. L'électricité est fournie par le port USB. La tension est ensuite abaissée de 5V à 3,3V pour alimenter l'ESP8266. Ce dernier contrôle ensuite les LEDs avec sa broche 2 par l'intermédiaire d'une résistance de 330 Ohms. Enfin il est aussi intéressant d'ajouter un condensateur de 100 μ F aux bornes des WS2812 pour *lisser* la tension d'alimentation.