

# Translations: Turn signal biking jacket/38/fr

---

Vérifier la résistance entre la borne + et -. Si la résistance est de moins de 10K Ohms, il y a un court-circuit à corriger (un fil touche sans doute les deux bornes).